



1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


由编码后的表获得下一状态逻辑：

下一状态	卡诺图	表达式															
S0'	<table><tr><th>S2/s0s1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/s0s1	00	01	11	10	0	0	0	0	1	1	0	1	X	1	$s'_0 = s_0\overline{s_1} + s_1s_2$
S2/s0s1	00	01	11	10													
0	0	0	0	1													
1	0	1	X	1													
S1'	<table><tr><th>S2/s0s1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/s0s1	00	01	11	10	0	0	1	0	0	1	1	0	X	1	$s'_1 = \overline{s_0}s_1\overline{s_2} + \overline{s_1}s_2$
S2/s0s1	00	01	11	10													
0	0	1	0	0													
1	1	0	X	1													
S2'	<table><tr><th>S2/s0s1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td>0</td></tr></table>	S2/s0s1	00	01	11	10	0	1	1	0	1	1	0	0	X	0	$s'_2 = \overline{s_0}s_2 + \overline{s_1}s_2$
S2/s0s1	00	01	11	10													
0	1	1	0	1													
1	0	0	X	0													

由编码后的表获得输出逻辑：

输出名	卡诺图	表达式															
L0	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	1	1	1	1	1	1	X	1	$L_0 = S_0 + S_1 + \overline{S_0}S_2$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	1	1	1													
1	1	1	X	1													
L1	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	1	1	1	1	0	1	X	1	$L_1 = S_0 + S_1$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	1	1	1													
1	0	1	X	1													
L2	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	0	1	1	1	0	1	X	1	$L_2 = S_0 + S_1S_2$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	0	1	1													
1	0	1	X	1													
L3	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	0	1	1	1	0	0	X	1	$L_3 = S_0$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	0	1	1													
1	0	0	X	1													
L4	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td>1</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	0	1	0	1	0	0	X	1	$L_4 = S_0S_1 + S_0S_2$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	0	1	0													
1	0	0	X	1													
L5	<table><tr><th>S2/S0S1</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td>0</td></tr></table>	S2/S0S1	00	01	11	10	0	0	0	1	0	1	0	0	X	0	$L_5 = S_0S_1$
S2/S0S1	00	01	11	10													
0	0	0	1	0													
1	0	0	X	0													

电路图

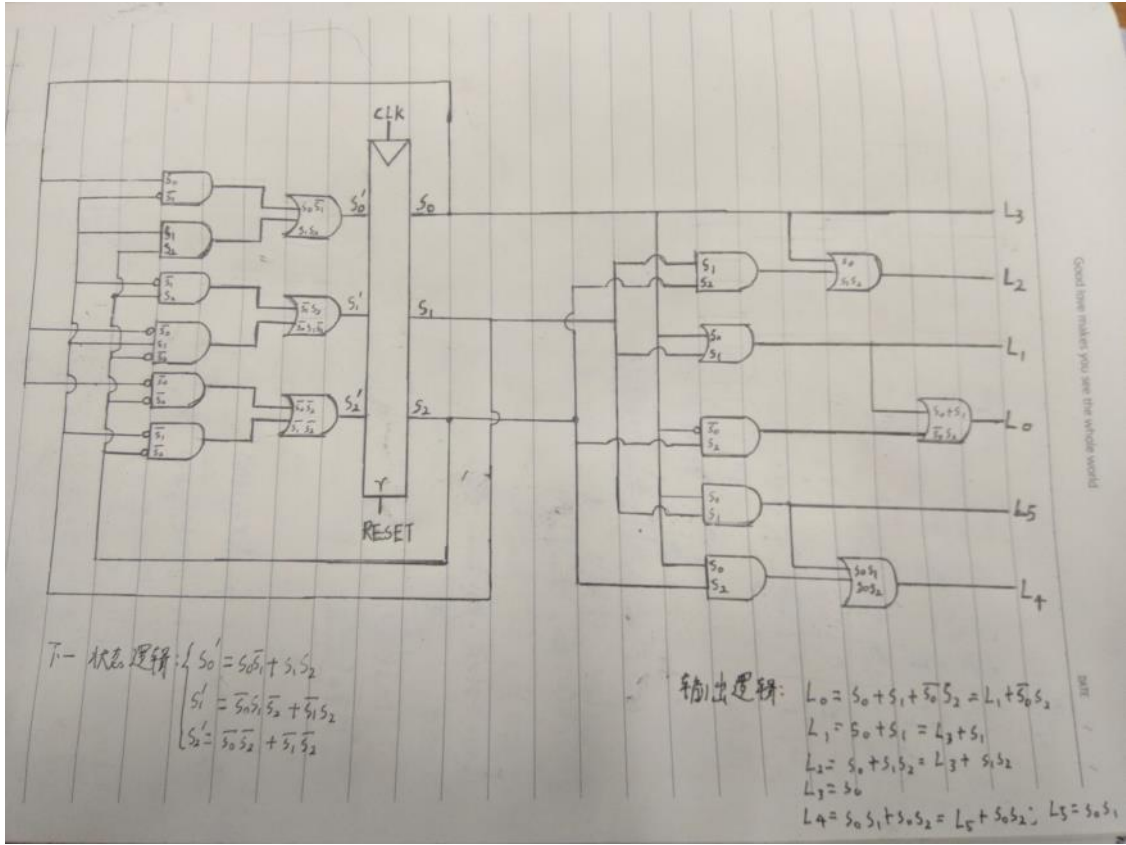

转换为布尔表达式，先用二位信号进行编码：

State	Encoding	Output	Encoding
S0	00	green	00
S1	01	yellow	01

转换为布尔表达式，先用二位信号进行编码：

State	Encoding	Output	Encoding
S0	00	green	00
S1	01	yellow	01
S2	10	red	10
S3	11		

转变为以下表：

Current State		Inputs		Next State	
$S_1$	$S_0$	$T_A$	$T_B$	$S'_1$	$S'_0$
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$
$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} \overline{T_A} + S_1 \overline{S_0} \overline{T_B}$$

由状态绘制输出表

Current State		Outputs			
$S_1$	$S_0$	$L_{A1}$	$L_{A0}$	$L_{B1}$	$L_{B0}$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{A1} = S_1$$
$$L_{A0} = \overline{S_1} S_0$$
$$L_{B1} = S_1$$
$$L_{B0} = S_1 S_0$$